ш

Modd. \ \ \frac{514}{516} \cup \ \frac{\text{RADIORICEVITORE}}{\text{RADIOGRAMMOFONO}} \cup \ \text{La Voce del Padrone - Columbia - Marconiphone}

Dati commerciali e di listino

Ricevitore soprammobile V. d. P. 514 e radiogrammofono V. d. P. 516 a cinque valvole, tre gamme d'onda (medie, corte e lunghe). Telaio 141.

Schema

Supereterodina con cambiamento di frequenza ottenuto da convertitrice ottodo AK2; amplificatrice di MF tipo WE33 (oppure AF3), rivelatrice, CAV, amplificatrice di BF tipo WE37 (oppure ABC1) finale di potenza VE38 (oppure ALA), alimentatrice WE53 (oppure AZ1). Altoparlante elettrodinamico. Controreazione di BF.

Gamme d'onda

Tre: corte da 19 a 53 m; medie da 210 a 580 m; lunghe da 1000 a 2000 m. Il passaggio di gamma, con una posizione Fono, è segnalato da un gioco di-lampadine,

Indicatore di sintonia

Del tipo elettromagnetico a ombra,

Circuiti accordati

Sei sempre in funzione (quattro a MF, uno AF, uno O).

Media frequenza

Due trasformatori con nuclei in agglomerati di ferro, a quattro circuiti accordati su 465 kHz.

Regolazione del tono

Il controllo del timbro si effettua a mano con lo stesso comando dell'interruttore generale: agisce anche sulla riproduzione fonografica.

Radiofonografo

Il 516 è radiofonografo, Fonorivelatore n. 15 della Casa.

Altoparlanti

Elettrodinamico da 22,5 cm per il soprammobile e 26 per il radiogrammofono. Eccitazione 1690 ohm.

Valvole (tipi e zoccoli)

1	2	3
AK2	WE33	WE37
(25)	(28)	(27)
4	5 1 2 2 1	5
WE38	WE5	3/54
(38)	(3	37)

Lampade della scala

Otto di cui tre sulla scala, una IS, quattro per l'indicazione di gamma.

Tensioni di alimentazione

Da 100 a 275 V con un sistema di internolazione che consente di procedere di 10 in 10 V. Frequenza da 42 a 60 Hz.

Consumo totale primario

C. M. R. 10

70 VA circa.

Mobile

In legno in entrambi i casi.

Anno di costruzione

Stagione 1937-38.

Note di servizio

(16-48) La Casa raccomanda di non intrapprendere la revisione e la taratura se non si dispone, oltre che della necessaria competenza, di un oscillatore modulato e di un misuratore d'uscita. Un ricevitore fuori taratura può funzionare ancor peggio di quando fosse affetto da gusto grave.

Per le valvole possono essere impiegati. in questo modello come in altri esemplari V. d. P., i tipi a caratteristica europea « T », cioè Tungsram, con questa identità:

WE32 = TAK2; WE33 = TAF3; WE37 = TABC1; WE53 = Δ Z1.

Particolarità costruttive

L'apparecchio ha un quinto comando D-L che consente di adattare la ricezione su stazioni distanti o locali. Il dispositivo si attua mediante un interruttore che deriva all'ingresso della MF una resistenza.

Costruttore

La Voce del Padrone - Columbia - Marconiphone - Via Domenichino, 14 - Milano,

TENSIONI E CORRENTI - Correnie anodica generale 70 mA

Sul prime condensatore di filtro: 400 volt

TENSIONI IN VOLT	Valvola	Valvola	Valvola	Valvola	Valvola
	I	II	III	IV	V
	WE32	WE33	WE37	WE38	WE53/54
Tensione anodica Tensione gr. schermo Tensione griglia pilota Tensione anodo osc.	250 70 • 1,8 90	250 90 - 2,5 —	100 2,5	250 275 - 5,5	2×400~ = =

